

# مِبَادِي الْإِلْكْتَرُونِيَّاتِ

www.massira.jo

د. رعد حمدان ظاهر

دكتوراه في الهندسة الإلكترونية والاتصالات



رقم التصنيف : 537.5

المؤلف ومن هو في حكمه: رعد حمدان ظاهر  
عنوان الكتاب: مبادئ الألكترونيات

رقم الإيداع : 2008/6/2140

الواصفات: / الألكترونيات /

بيانات النشر : عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيع

\* - تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

## حقوق الطبع محفوظة للناشر

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار المسيرة للنشر والتوزيع  
- عمان -الأردن، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد  
الكتاب كاملاً أو جزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على  
الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©  
All rights reserved

الطبعة الأولى

م 1430 - 2009



عمان-العبدلي- مقابل البنك العربي  
هاتف: 5627049 فاكس: 5627059  
عمان-ساحة الجامع الحسيني-سوق البتراء  
هاتف: 4617640 فاكس: 4640950  
ص.ب 7218 - عمان 11118 الأردن

[www.massira.jo](http://www.massira.jo)

# مِبَادَىءُ الْإِلْكْتَرُونِيَّاتِ

د. رعد حمدان ظاهر

دكتوراه في الهندسة الإلكترونية والاتصالات



---

## الفهرس

## الفهرس

15 ..... المقدمة

### الفصل الاول: نظرية أشباه الموصلات

#### Semiconductor Theory

19 .....	1-1 البناء الذري
24 .....	1-2 مواد أشباه الموصلات
27 .....	1-3 التيار في أشباه الموصلات
37 .....	1-4 النوع P و النوع N أشباه الموصلات
42 .....	1-5 وصلة الى PN
47 .....	1-6 الانحياز الامامي و العكسي للوصلة
58 .....	1-7 دايوودات الشوتكي
60 .....	الاسئلة

### الفصل الثاني : الدايوود كعنصر في الدائرة الكهربائية

#### The Diode as Circuit Element

69 .....	2-1 المقدمة
70 .....	2-2 الدايوود كعنصر غير خططي
75 .....	2-3 المقاومة المتناوبة و المستمرة
80 .....	2-4 تحليل دوائر التيار المستمر المتضمنة على دايوود
84 .....	2-5 تحليل دوائر الدايوود للإشارة الصغيرة
93 .....	2-6 تحليل دوائر الدايوود عند الإشارة الكبيرة

---

## الفهرس

111 .....	2- انواع الدياودات و خصائصها و مواصفاتها
121 .....	الاسئلة

### الفصل الثالث : تطبيقات الثنائي

#### Diode Applications

133 .....	المقدمة
133 .....	3-1 موحد نصف الموجة
144 .....	3-2 موحدات الموجة الكاملة
146 .....	3-2-1 موحد الموجة الكاملة ذو المأخذ المركزي
148 .....	3-2-2 تأثير نسبة تحويل المحولة على الفولتية الخارجية
149 .....	3-2-3 فولتية الذروة العكسية (PIV)
152 .....	3-2-4 مقوم الموجة الكاملة القنطري
157 .....	3-3 مرشحات و منظمات مصادرة القدرة
158 .....	3-3-1 المرشح ذو متعددة الدخل
166 .....	3-3-2 منظمات الدوائر المتكاملة
170 .....	3-3-3 النسبة المئوية للتنظيم
171 .....	3-4 دوائر الدياود في التقليم (التحديد) و الإلزام
182 .....	3-5 مضاعفات الجهد
183 .....	3-5-3 مضاعف الجهد
185 .....	3-5-2 مضاعف جهد الموجة الكاملة
185 .....	3-5-3 مضاعف الثلاثي للجهد
186 .....	3-5-4 مضاعف الجهد رباعي
187 .....	الاسئلة

---

## الفهرس

### الفصل الرابع : دايوذات الأغراض الخاصة

#### Special Purpose Diodes

197 .....	4-1 الزينر دايوذ
211 .....	4-2 تطبيقات الزينر دايوذ
221 .....	4-3 الدايوذات السعوية (فاركتر)
230 .....	4-4 الدايوذات المشعة للضوء
244 .....	4-5 انواع أخرى من الدايوذات
254 .....	الاسئلة

### الفصل الخامس : الترانزستور ثنائي الوصلة

#### Bipolar Junction Transistor

263 .....	المقدمة
264 .....	5-1 التركيب الاساسي للترانزستور
265 .....	5-2 أساسيات تشغيل الترانزستور
269 .....	5-3 خصائص الترانزستور و معاملاته (البارامترات)
290 .....	5-4 الترانزستور كمكابر
295 .....	5-5 الترانزستور كمفتاح
300 .....	5-6 تغليف الترانزستور و توضيح أطرافه
305 .....	خلاصة الفصل
307 .....	الاسئلة

## الفصل السادس: دوائر المبياز الترانزستور

### Transistor Bias Circuits

313 .....	المقدمة
313 .....	6- نقطة التشغيل ( العمل ) المستمرة
314 .....	6-1 الانبياز المستمر
315 .....	6-2 تحليل المنحنى
316 .....	6-3 خط الحمل المستمر
318 .....	6-4 التشغيل الخططي
321 .....	6-2 انبياز مقسم الجهد
323 .....	6-2-1 مقاومة الدخل عند قاعدة الترانزستور
325 .....	6-2-2 تحليل دوائر انبياز مقسم الجهد
328 .....	6-2-3 استقرارية انبياز مقسم الجهد
330 .....	6-2-4 انبياز مقسم الجهد لترانزستور PNP
333 .....	6-3 طرق اخرى للأنبياز
333 .....	6-3-1 انبياز القاعدة
336 .....	6-3-2 انبياز الباعث
341 .....	6-3-3 انبياز التغذية العكسية للجامع
344 .....	الاسئلة

## الفصل السابع : مضخمات الترانزستور ثنائي الوصلة

### BJT Amplifiers

353 .....	المقدمة
353 .....	7- مضخمات العمليات
359 .....	7-2 الدائرة المكافحة للترانزستور للتيار المتناوب

---

## الفهرس

364 .....	7-3 مضخم الباعث المشترك
387 .....	7-4 مضخم الجامع المشترك
400 .....	7-5 مضخم القاعدة المشتركة
405 .....	6-7 المضخم المتعددة المراحل
419 .....	خلاصة الفصل
422 .....	اختبار المعلومات
426 .....	الاسئلة

## الفصل الثامن : ترانزستور تأثير المجال

### Field Effect Transistors

433 .....	المقدمة
433 .....	1-8 ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة
437 .....	2-8 خواص ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة وبارامتراته (عوامله)
451 .....	3-8 انحياز ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة
468 .....	4-8 ترانزستور تأثير المجال ذو الاوكسيد المعدني ( MOSFET )
477 .....	5-8 معاملات و خصائص الـ ( MOSFET ) المهمة
483 .....	6-8 انحياز ترانزستور تأثير المجال ذو الاوكسيد المعدني ( MOSFET )
489 .....	الاسئلة

## الفصل التاسع : مكبرات ترانزستور تأثير المجال

### Field Effect Amplifiers

503 .....	المقدمة
503 .....	9-1 تضخيم ترانزستور تأثير المجال
510 .....	9-2 مكبر المصدر المشترك

---

## الفهرس

527 .....	9-3 مكبرات الساحب المشترك
532 .....	9-4 مكبرات البوابة المشتركة
537 .....	الاسئلة

### الفصل العاشر : مكبرات القدرة

#### Power Amplifiers

547 .....	المقدمة
547 .....	10-1 مكبرات القدرة من الصنف (A)
548 .....	10-1-1 التبديد الحراري
549 .....	10-1-2 نقطة الاشتغال المتمركزة
551 .....	10-1-3 الربح بالقدرة
553 .....	10-1-4 قدرة نقطة الاشتغال المستمرة
553 .....	10-1-5 القدرة الخارجية
557 .....	10-1-6 الكفاءة
559 .....	10-2 مكبرات الدفع والسحب من الصنف (B) و الصنف (AB)
559 .....	10-2-1 اشتغال الصنف (B)
560 .....	10-2-2 عمليات اشتغال (الدفع والسحب) لمكبر من الصنف (B)
562 .....	10-2-3 انحصار مكبر الدفع و السحب اثناء اشتغال مكبر من الصنف (AB)
569 .....	10-2-4 مكبر الدفع و السحب أحادي المصدر
571 .....	10-2-5 القدرة في الصنف (B), (AB)
574 .....	10-2-6 مكبر الصنف (AB) من نوع زوج دارلنكتون
576 .....	10-2-7 مكبرات الدفع و السحب الصنف (AB) من نوع Mosfet
580 .....	10-3 مكبرات الصنف (C)
580 .....	10-3-1 اشتغال الصنف (C)

## الفهرس

---

581 .....	10-3-2 تبديد القدرة .....
284 .....	10-3-3 اشتغال التوليف .....
586 .....	10-3-4 اقصى قدرة خارجة .....
588 .....	10-3-5 مكبر الصنف (C) عند الانحياز الملزم .....
591 .....	الاسئلة .....

### الفصل الحادي عشر : الاستجابة الترددية للمكبر

#### Amplifier Frequency Response

601 .....	11-1 مفاهيم اساسية .....
608 .....	11-2 الديسيبل .....
614 .....	11-3 استجابة المكبر للتواترات الواطئة .....
636 .....	11-4 الاستجابة الترددية العالية للمكبر .....
659 .....	11-5 الاستجابة الترددية الواطئة الكلية للمكبر .....
664 .....	11-6 الاستجابة الترددية للمكبرات متعددة المراحل .....
668 .....	الاسئلة .....

### الفصل الثاني عشر : الثنائيات واجهزه اخري

#### Thyristors and Other Devices

675 .....	المقدمة .....
676 .....	12-1 دايد شوتكي .....
679 .....	12-1-1 فولتية الايقاف الامامية .....
682 .....	12-2 الموحد السلكوني المسيطر عليه .....
683 .....	12-2-1 الدائرة المكافحة للSCR .....
683 .....	12-2-2 تشغيل الـ SCR .....

---

## الفهرس

685 .....	12-3 اطفاء الـ SCR
686 .....	12-4 خصائص الـ SCR
688 .....	12-3 تطبيقات الـ SCR
692 .....	12-4 المفتاح السلكوني المسيطر عليه
694 .....	12-5 الداياك و التراياك
694 .....	12-5-1 الداياك
696 .....	12-5-2 التراياك
700 .....	12-5-3 التطبيقات
702 .....	12-6 الترانزستور احادي الوصلة (UJI)
703 .....	12-6-1 الدائرة المكافئة
706 .....	12-6-2 تطبيقات الترانزستور احادي الوصلة
709 .....	12-7 الترانزستور احادي الوصلة المبرمج (PUT)
712 .....	12-8 الترانزستور الضوئي
715 .....	12-8-1 زوج لنكتون دار الضوئي
715 .....	12-8-2 تطبيقات الترانزستور الضوئي
717 .....	12-9 الموحد السليكوني ذو الاثارة الضوئية
718 .....	12-10 المزدوج الضوئي
722 .....	اختبار المعلومات
726 .....	الاسئلة
733 .....	ملحق اشتقاق بعض المعادلات الاساسية
743 .....	المصادر